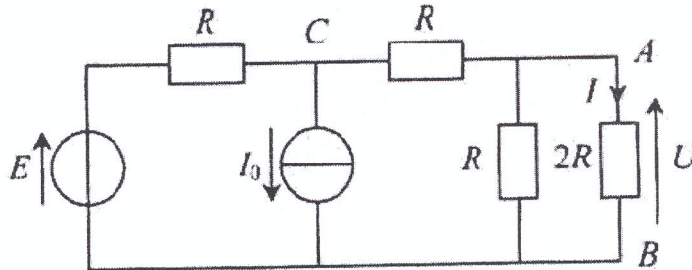


**Devoir de Contrôle de Physique**

(Durée : 1H30mn)

**Exercice 1** (6 points)

- 1) En utilisant le théorème de Thévenin, déterminer l'expression de l'intensité du courant  $I$  circulant dans la branche AB.
- 2) Retrouver ce résultat en utilisant l'équivalence Thévenin-Norton.
- 3) Application numérique :  $E = 5,0 \text{ V}$ ,  $R = 10 \Omega$  et  $I_0 = 0,20 \text{ A}$ .



**Exercice 2** (6 points)

Un générateur de tension branché aux bornes du circuit de la figure 2 délivre une tension de la forme  $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ .

On s'intéresse particulièrement à la tension  $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$  aux bornes du condensateur.

1 – Montrer que l'amplitude complexe de la tension  $\underline{u}(t)$  peut se mettre sous la forme :

$$\underline{U}_m(t) = E_0 \frac{1}{3 + j(RC\omega - \frac{1}{RC\omega})}$$

2 - Donner l'expression littérale en fonction de  $R$  et  $C$ , de  $U_m$  et  $\varphi$ .

3 – Montrer que  $U_m$  passe par un maximum pour une pulsation  $\omega_0$ . Pour les valeurs  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et  $C = 0,1 \mu\text{F}$ , calculer les valeurs de  $\omega_0$ ,  $U_m(\omega_0)$  et  $\varphi(\omega_0)$ .

- 4 - Déterminer les valeurs numériques des pulsations  $\omega_1$  et  $\omega_2$  pour lesquelles  $U_m = \frac{U_m(\omega_0)}{\sqrt{2}}$  et calculer les déphasages  $\varphi_1 = \varphi(\omega_1)$  et  $\varphi_2 = \varphi(\omega_2)$ .
- 5 - Représenter graphiquement l'allure des fonctions  $U_m(\omega)$  et  $\varphi(\omega)$ .

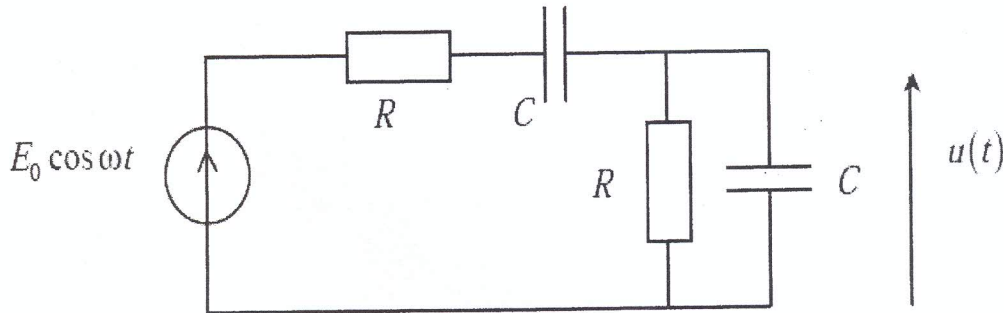


Fig. 1

**Exercice 3** (8 points)

Soit le circuit de la figure 2. Le condensateur  $C$  étant initialement déchargé.

A l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur  $K$ .

- 1- Déterminer la valeur de  $u(0^+)$  et  $u(\infty)$  lorsque la valeur de  $e(t)$  est  $E$ .
- 2- Démontrer que  $\frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 2\lambda \frac{du(t)}{dt} + \omega_0^2 u(t) = \omega_0^2 u(\infty)$  et exprimer  $\lambda$  et  $\omega_0$  en fonction de  $L$ ,  $C$  et  $R$ .
- 3- Etablir la condition que doivent vérifier  $R$ ,  $L$  et  $C$  pour qu'un régime pseudo-périodique soit établi. Que caractérise  $\lambda$  ?
- 4- Définir la pseudo-pulsation et donner son expression en fonction de  $R$ ,  $L$  et  $C$ .
- 5- Exprimer la forme mathématique de  $u(t)$  en fonction de  $\lambda$ ,  $\omega_0$ ,  $u(\infty)$  **sans déterminer les constantes d'intégration**.
- 6- Tracer l'allure qualitative de  $u(t)$ .

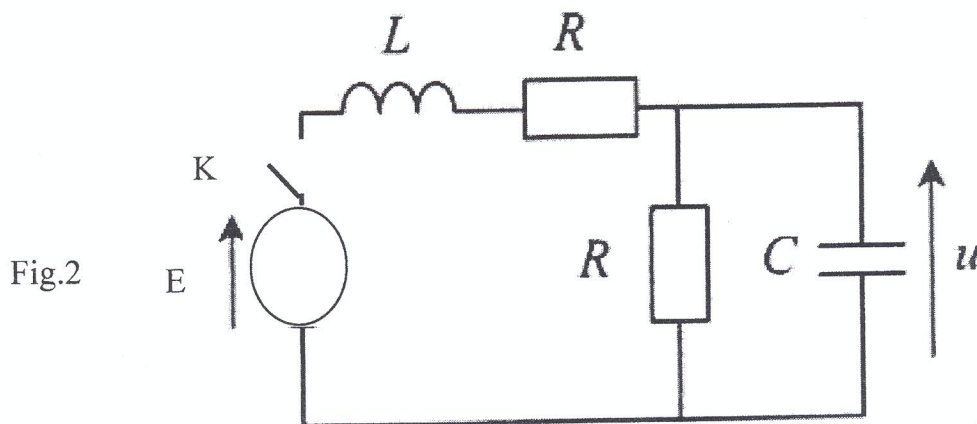


Fig.2